

Estructura de Computadores. UNIDAD 1

DISEÑO DIGITAL Y VHDL

1.1. Dadas las señales *fuelle* y *dest*, ambas de tipo *std_logic_vector*(7 downto 0), escriba el código para que *dest* sea *fuelle* desplazada aritméticamente una posición a la derecha.

Solución:

```
dest <= fuente(7) & fuente(7 downto 1);
```

1.2. Escriba el código equivalente al proceso adjunto, utilizando una sentencia concurrente de tipo *when – else*.

Solución:

```
s <=  b when a < b else
      c when a < c else
      a;
```

```
process(all)
begin
    if a < b then
        s <= b;
    elsif a < c then
        s <= c;
    else
        s <= a;
    end if;
end process;
```

1.3. Siendo *fuelle* un *std_logic_vector*(3 downto 0) y *dest* un *std_logic_vector*(6 downto 0), escriba el código para que *dest* sea igual a *fuelle* multiplicado por 8 sin utilizar la multiplicación ni la suma.

Solución:

```
dest <= fuente & "000";
```

1.4. Siendo *clk*, *reset*, *d* y *q* señales de tipo *std_logic*, escriba el código para que *q* sea un biestable de tipo D con *reset* asíncrono activo a nivel bajo y activo por flanco de subida.

Solución:

```
process(all)
begin
    if reset = '0' then
        q <= '0';
    elsif clk = '1' and clk'event then -- también es válido rising_edge(clk)
        q <= d;
    end if;
end process;
```

1.5. Escriba una sentencia de tipo *assert* para comprobar en un test-bench que la señal *s* está a '1' o si no indicar "La señal *s* no vale 1" y parar la simulación.

Solución:

```
assert s = '1' report "La señal s no vale 1" severity error; -- también valdría severity failure
```

1.6. Escriba el código equivalente al indicado con una única sentencia de tipo *if*. Añada un proceso si fuera necesario.

```
z <=  a when s = "00" else
      b when s = "01" else
      c;
```

Solución:

```
process(all)
begin
    if s = "00" then
        z <= a;
    elsif s = "01" then
        z <= b;
    else
        z <= c;
    end if;
end process;
```

1.7. Siendo *clk*, *reset*, *d* y *q* señales de tipo *std_logic*, escriba el código para que *q* sea un biestable de tipo D con *reset* síncrono activo a nivel bajo y activo por flanco de subida.

Estructura de Computadores. UNIDAD 1
DISEÑO DIGITAL Y VHDL

Solución:

```
process(all)
begin
    if clk = '1' and clk'event then    -- también es válido rising_edge(clk)
        if reset = '0' then
            q <= '0';
        else
            q <= d;
        end if;
    end if;
end process;
```

- 1.8. Escriba el código VHDL para generar un multiplexor cuya salida es la señal *z*, y cuyas entradas de datos son *a0*, *a1*, *a2* y *a3*, todas de tipo *std_logic_vector(31 downto 0)*. La señal de control es *sel*, de tipo *std_logic_vector(1 downto 0)*. No hace falta que incluya la *entity* ni la *architecture*, sólo el código para la funcionalidad de la ALU (con *process* si es necesario).

Solución:

```
with sel select
    z <=
        a0 when "00",
        a1 when "01",
        a2 when "10",
        a3 when others;
```

- 1.9. Dada la señal *dato4*, de tipo *std_logic_vector(3 downto 0)*, escriba el código VHDL para que *salida8*, de tipo *std_logic_vector(7 downto 0)*, sea *dato4* extendida en signo.

Solución:

```
salida8 <= dato4(3) & dato4(3) & dato4(3) & dato4(3) & dato4;
```

- 1.10. Escriba el código equivalente al indicado con una sentencia de tipo *case*. Añada un proceso si fuera necesario.

<pre>with s select z <= a when "00", b when "01", c when others;</pre>

Solución:

```
process(all)
begin
    case s is
        when "00" => z <= a;
        when "01" => z <= b;
        when others => z <= c;
    end case;
end process;
```

- 1.11. Siendo *clk*, *reset*, *d* y *q* señales de tipo *std_logic*, escriba el código para que *q* sea un biestable de tipo D con *reset* asíncrono activo a nivel alto y activo por flanco de bajada.

Solución:

```
process(all)
begin
    if reset = '1' then
        q <= '0';
    elsif clk = '0' and clk'event then    -- también es válido falling_edge(clk)
        q <= d;
    end if;
end process;
```

Estructura de Computadores. UNIDAD 1
DISEÑO DIGITAL Y VHDL

- 1.12.** Escriba un proceso que genere una señal de reloj *clk* con período 20 ns (10 ns a nivel bajo y 10 ns a nivel alto), y que lo haga indefinidamente.

Solución:


```
process
begin
    clk <= '0';
    wait for 10 ns;
    clk <= '1';
    wait for 10 ns;
end process;
```

- 1.13.** Escriba el código VHDL para generar una pequeña ALU con señal de selección *s*, que si está a '0' genera la suma y si está a '1' genera la and. Las entradas de datos y la salida se llaman respectivamente *a*, *b* y *z*, y son todas de tipo *std_logic_vector(31 downto 0)*. No hace falta que incluya la *entity* ni la *architecture*, sólo el código para la funcionalidad de la ALU (con process si es necesario).

Solución:

```
z <= a + b when s = '0' else a and b;
```

 - 1.14.** Utilizando VHDL, diseñe un proceso que modele un flip-flop tipo D con entrada síncrona de Reset activo en alto y reloj activo por flanco de subida. Se adjunta un esquema de la entidad a modelar.



Solución:

```
process (all)
begin
    if rising_edge (clk) then
        if reset = '1' then
            q <= '0' ;
        else q <= d ;
        end if;
    end if;
end process;
```

- 1.15.** Escriba en la parte derecha el código equivalente al indicado con una sentencia de tipo *if*. Añada un proceso si es necesario.

```
with s select
z <=  a when "00",
    b when "01",
    c when others;
```

Solución:

```
process(all)
begin
    if s="00" then
        z <= a;
    elsif s="01" then
        z <= b;
    else
        z <= c;
    end if;
end process;
```

Estructura de Computadores. UNIDAD 1
DISEÑO DIGITAL Y VHDL

- 1.16.** Diseñe un multiplexor 4 a 1 con entradas de 8 bits de las siguientes cuatro formas:
- Con una sentencia **if**.
 - Con una sentencia **case**.
 - Con una sentencia **when else**.
 - Con una sentencia **with select**.

Solución:

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;

entity Mux4a1 is
    port ( D0, D1, D2, D3 : in unsigned(7 downto 0);
          Sel: in std_logic_vector(1 downto 0);
          Y: out unsigned (7 downto 0) );
end Mux4a1;

architecture ArchIf of Mux4a1 is          -- ***Basada en la sentencia IF
begin
    process (all)
    begin
        if Sel = "00" then
            Y <= D0;
        elsif Sel = "01" then
            Y <= D1;
        elsif Sel = "10" then
            Y <= D2;
        else                                -- Utiliza else para no olvidar casos, equivale a Sel = "11"
            Y <= D3;
        end if;
    end process;
end ArchIf;

architecture ArchCase of Mux4a1 is      -- ***Basada en la sentencia CASE
begin
    process (all)
    begin
        case Sel is
            when "00" => Y <= D0;
            when "01" => Y <= D1;
            when "10" => Y <= D2;
            -- Se cierra con others para no olvidarnos casos
            when others => Y <= D3; -- "11"
        end case;
    end process;
end ArchCase;

architecture ArchWhen of Mux4a1 is     -- ***Basada en asignación condicional WHEN ELSE
begin
    Y <= D0 when Sel = "00" else
        D1 when Sel = "01" else
        D2 when Sel = "10" else
        D3; -- Sel = "11"
end ArchWhen;

architecture ArchWith of Mux4a1 is     -- ***Basada en asignación condicional WITH-SELECT
begin
    with Sel select
        Y <= D0 when "00",
            D1 when "01",
            D2 when "10",
            D3 when others; -- "11"
end ArchWith;
```

Estructura de Computadores. UNIDAD 1

DISEÑO DIGITAL Y VHDL

1.17. Diseñe un *testbench* para un multiplexor 4 a 1 con entradas de 8 bits del ejercicio anterior.

Solución:

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;

entity Mux4a1Tb is
end Mux4a1Tb;

architecture Test of Mux4a1Tb is

    component Mux4a1          -- Declaración de la entidad que se prueba
    port (D0, D1, D2, D3 : in unsigned(7 downto 0);
          Sel : in std_logic_vector(1 downto 0);
          Y : out unsigned (7 downto 0) );
    end component;

    -- Declaración de señales, se podrían llamar igual que los puertos de Mux4a1.
    -- Se ponen nombres distintos para diferenciar que es puerto y que es señal.
    signal sD0, sD1, sD2, sD3, sY : unsigned (7 downto 0);
    signal sSel : std_logic_vector(1 downto 0);

    constant CICLO : time := 10 ns;      -- Constante de tiempo

begin

    uut: Mux4a1 port map (               -- Se instancia el módulo a probar (Unit Under Test)
        D0 => sD0,
        D1 => sD1,
        D2 => sD2,
        D3 => sD3,
        Sel => sSel,
        Y => sY
    );

    ProcPrinc: process                  -- Generación de estímulos y comprobación de resultados
    begin
        sD0 <= (others => '0');          -- Valor asignado = 0
        sD1 <= "00000001";              -- Valor asignado = 1
        sD2 <= X"02";                   -- Valor asignado = 2
        sD3 <= (1 downto 0 => '1', others => '0'); -- Valor asignado = 3
        sSel <= "00";
        wait for CICLO;
        assert sY = sD0 report "Falla en el caso 00" severity failure;

        -- Señales que no cambian no hace falta volver a ponerlas porque conservan su valor.
        sSel <= "01";
        wait for CICLO;
        assert sY = sD1 report "Falla en el caso 01" severity failure;

        sSel <= "10";
        wait for CICLO;
        assert sY = sD2 report "Falla en el caso 10" severity failure;

        sSel <= "11";
        wait for CICLO;
        assert sY = sD3 report "Falla en el caso 11" severity failure;

        assert false
            report "Si ha llegado aquí sin fallos previos, funciona bien"
            severity note;

        wait;                            -- Mata este proceso, y al ser el único finaliza la simulación
    end process;
end Test;
```

Estructura de Computadores. UNIDAD 1
DISEÑO DIGITAL Y VHDL

1.18. Diseñe un contador ascendente de 8 bits con reset asíncrono y carga en paralelo.

Solución:

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;

entity Cont8Load is
  port (
    Clk : in std_logic;
    Reset : in std_logic;
    Load : in std_logic;
    Data : in unsigned (7 downto 0);
    Q : out unsigned (7 downto 0)
  );
end Cont8Load;

architecture Practica of Cont8Load is

begin

  PrCont: process(all)
  begin
    if Reset = '1' then
      Q <= (others => '0');
    elsif rising_edge(Clk) then
      if Load = '1' then
        Q <= Data;
      else
        Q <= Q + 1;
      end if;
    end if;
  end process;

end Practica;
```

Estructura de Computadores. UNIDAD 1

DISEÑO DIGITAL Y VHDL

1.19. Diseñe un contador ascendente de 8 bits con reset asíncrono y carga en paralelo que se elige entre cuatro posibles. Utilice para ello los módulos diseñados anteriormente (multiplexor y contador).

Solución:

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;

entity Cont8Mux is
port ( Clk, Reset, Load : in std_logic;
      Sel : in std_logic_vector(1 downto 0);
      D0, D1, D2, D3 : in unsigned(7 downto 0);
      Q : out unsigned(7 downto 0)
);
end Cont8Mux;

architecture Practica of Cont8Mux is
    component Mux4a1
        port ( D0, D1, D2, D3 : in unsigned(7 downto 0);
              Sel : in std_logic_vector(1 downto 0);
              Y : out unsigned(7 downto 0) );
    end component;

    component Cont8Load
        port( Clk : IN std_logic;
              Reset : IN std_logic;
              Load : IN std_logic;
              Data : IN unsigned(7 downto 0);
              Q : OUT unsigned(7 downto 0)
        );
    end component;

    -- Declaración de señales internas, el dato que sale del mux y va al contador
    -- no es puerto, el resto son puertos y ya están declarados
    signal Data : unsigned(7 downto 0);

begin
    -- Instanciación (mapeo) de los componentes por nombre

    El_Mux: Mux4a1 port map ( D0 => D0, D1 => D1, D2 => D2, D3 => D3, Sel => Sel, Y => Data );

    El_Contador: Cont8Load port map (Clk => Clk, Reset => Reset, Load => Load,
                                     Data => Data, Q => Q );

end Practica;
```

Estructura de Computadores. UNIDAD 1 DISEÑO DIGITAL Y VHDL


- 1.20. Complete el siguiente bucle perteneciente a un testbench que prueba un contador descendente de 4 bits con salida llamada Q. El testbench debe generar una notificación si algún caso no es correcto. Considera que el contador inicialmente tiene el valor de 15 y que el testbench no debe comprobar desbordamientos.

```
for i in 15 downto 0 loop
```

```
    assert i = to_integer(Q)
        report "Error en caso " & to_string(i)
        severity error;
```

```
    wait until Clk = '1';
    wait for 1 ns;
end loop;
```

 - 1.21. Se desea diseñar el módulo del PC (Program Counter) de un microprocesador no MIPS. Se sabe que cada instrucción ocupa 3 bytes y que se pueden realizar saltos a la dirección DirJump cuando la señal de control Jump es igual a 1. El módulo tiene una señal de reset (Rst) asíncrona activa a nivel alto la cual pone el valor del PC a 0. Complete la arquitectura:



```
entity ModuloPC is port(
    Clk, Rst, Jump : in std_logic;
    DirJump : in unsigned(15 downto 0);
    PC : out unsigned(15 downto 0));
end ModuloPC;
```

architecture Problema of ModuloPC is

```
begin

    process(all)
    begin
        if Rst = '1' then
            PC <= (others => '0');
        elsif rising_edge(Clk) then
            if Jump = '1' then
                PC <= DirJump;
            else
                PC <= PC + 3;
            end if;
        end if;
    end process;
```


end Problema;

- 1.22. Dibuje el circuito que sería sintetizado con el siguiente código VHDL. Todas las conexiones deben estar etiquetadas en el esquemático. Se sabe que A es una señal de tipo signed(7 downto 0) Además, todos los componentes deben ser identificados correctamente, bien mediante un símbolo estándar o bien explicando su funcionamiento en texto auxiliar.

```
process(all)
begin
    if rising_edge(Clk) then
        if CE = '1' then
            if X = '1' then
                Y <= resize(A, 16) ;
            else
                Y <= A & "00000000" ;
            end if;
        end if;
    end if;
```


Estructura de Computadores. UNIDAD 1
DISEÑO DIGITAL Y VHDL

end if;
end process;

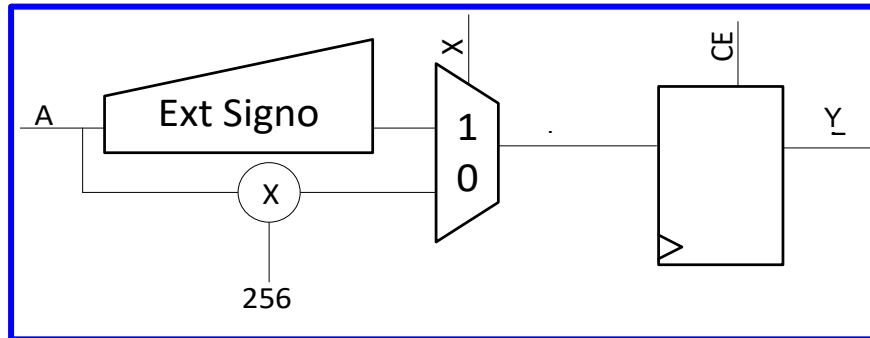

1.23. Dibuje el circuito que sería sintetizado con el siguiente código VHDL. Todas las conexiones deben estar etiquetadas en el esquemático. Además, todos los componentes deben ser identificados correctamente, bien mediante un símbolo estándar o bien explicando su funcionamiento en texto auxiliar.

Q1 <= A when Ctrl1 = '1' else B when others;
Q2 <= C when Ctrl2 = '1' else D when others;

Problema: Componente port map(PuertoA => Q1, PuertoB => Q2, Salida => Q3);

